

# Manip 093 : Alternateur Synchrone

## Bibliographie :

☞ *Physique expérimentale-optique, mécanique des fluides, ondes et thermodynamique*, M. Fruchart, P. Lidon, E. Thibierge, M. Champion, A. Le Diffon. [1]

## Introduction

Cette fiche complète les photos du cahier de manips. Elle sert notamment à intégrer les **photos** prises pendant la préparation.

Cette fiche est utile pour :

- Apprendre à

## 1 Montage hors charge

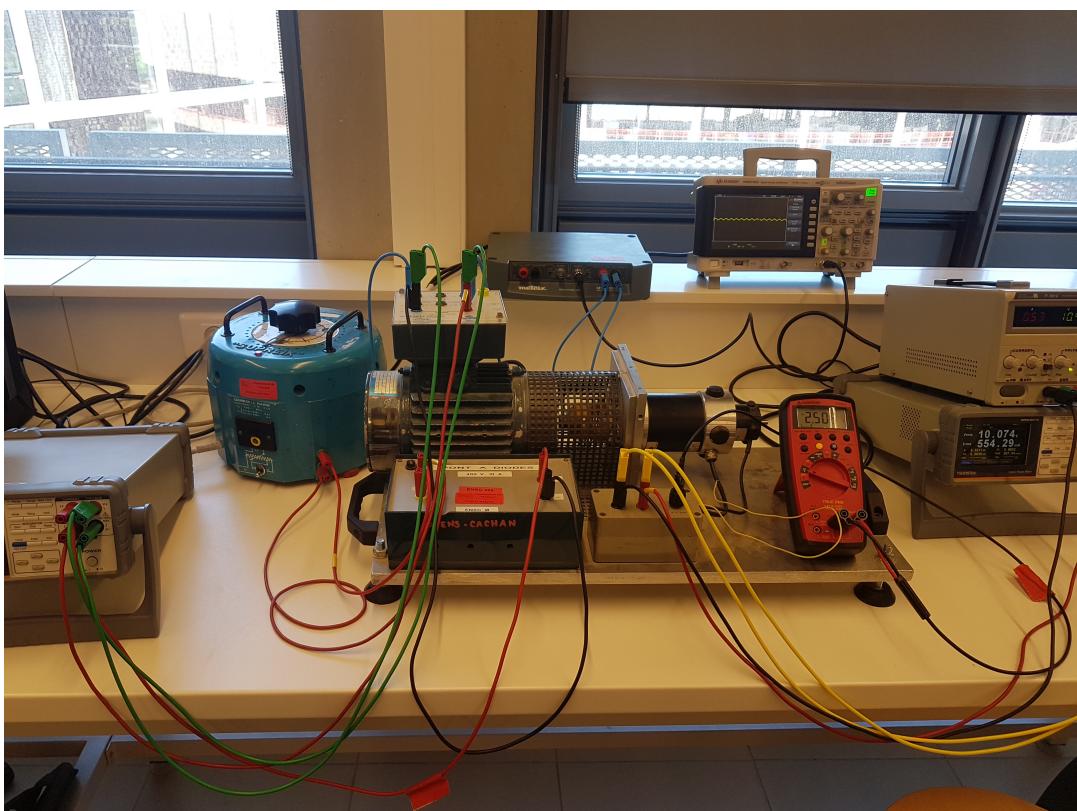


FIGURE 1 – Ensemble du montage hors charge.

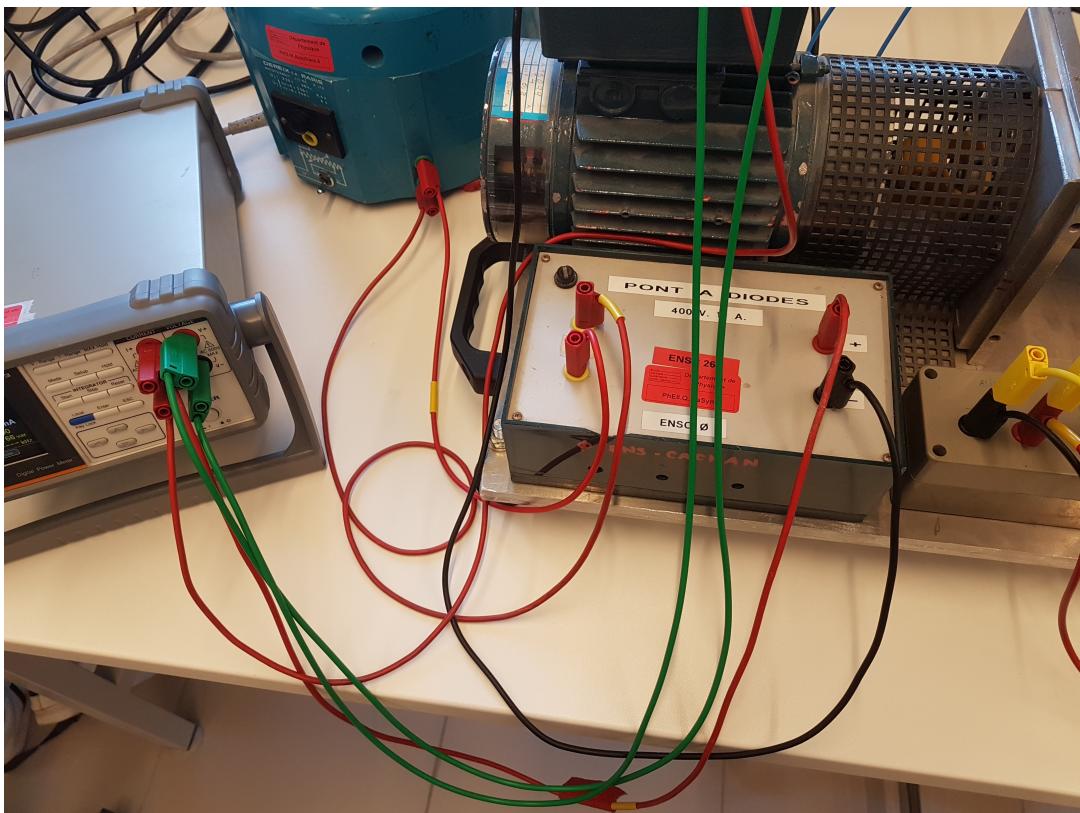


FIGURE 2 – Pont à diode.

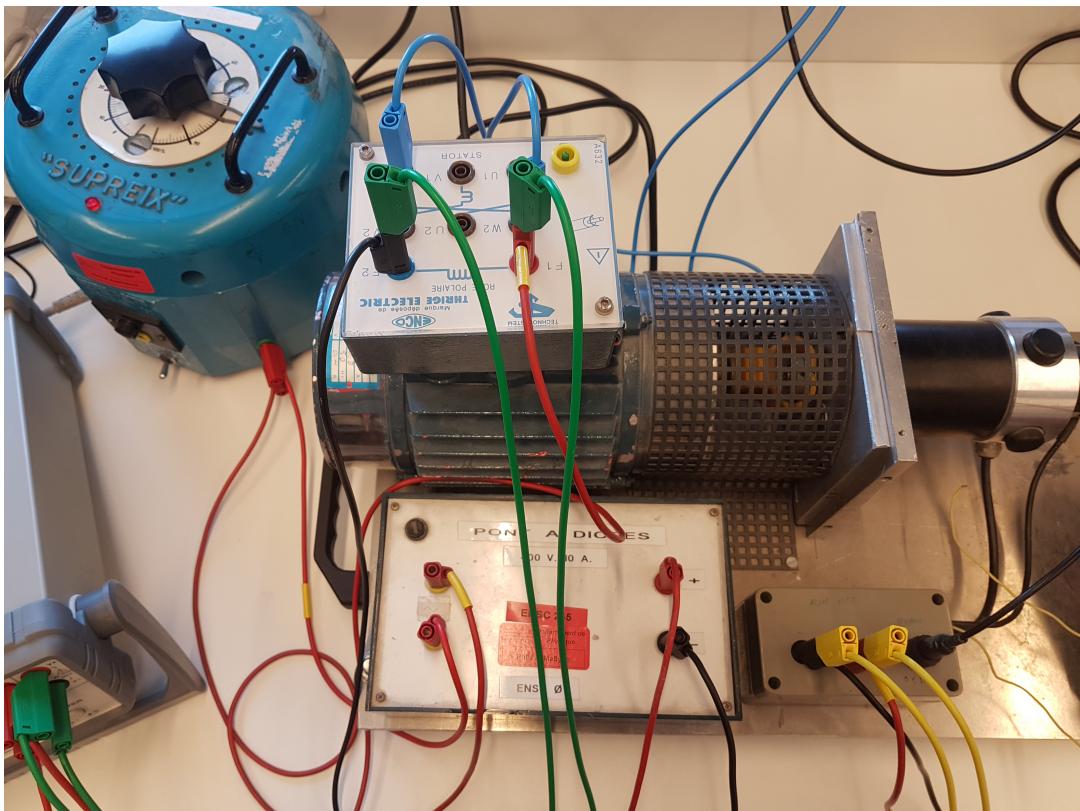


FIGURE 3 – La génératrice et les branchements.

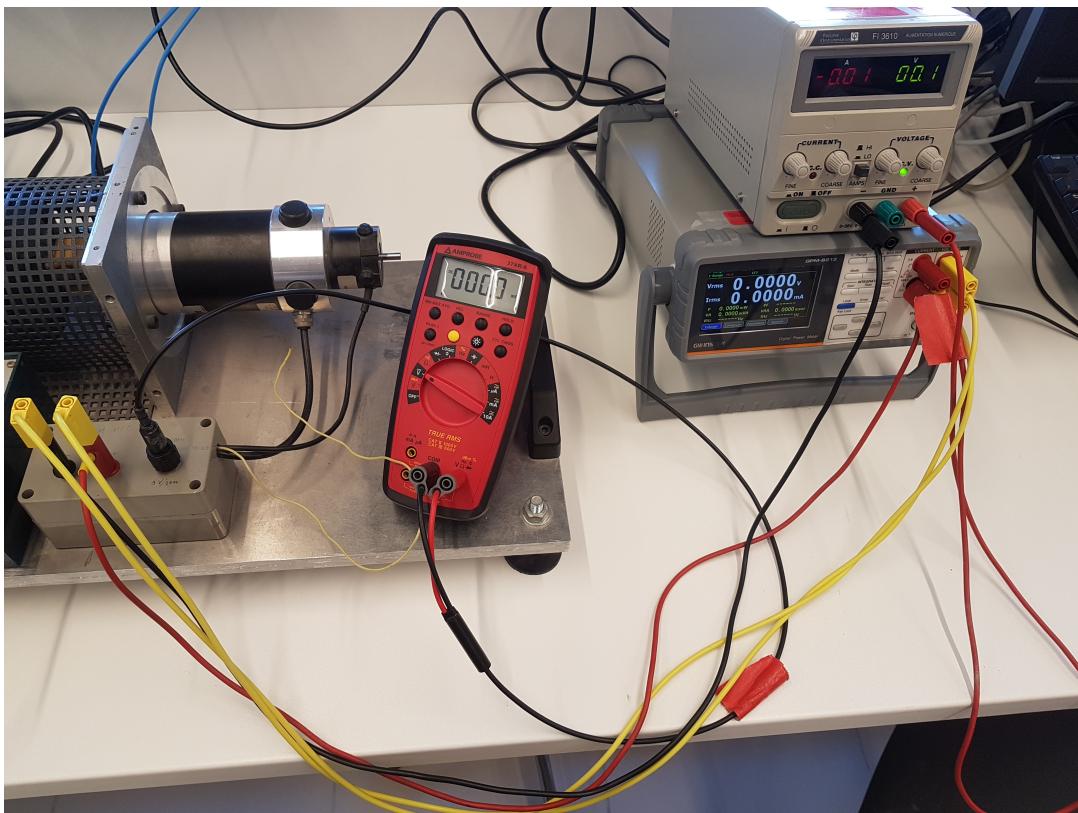


FIGURE 4 – Branchements de la MCC.

## 2 Montage en charge

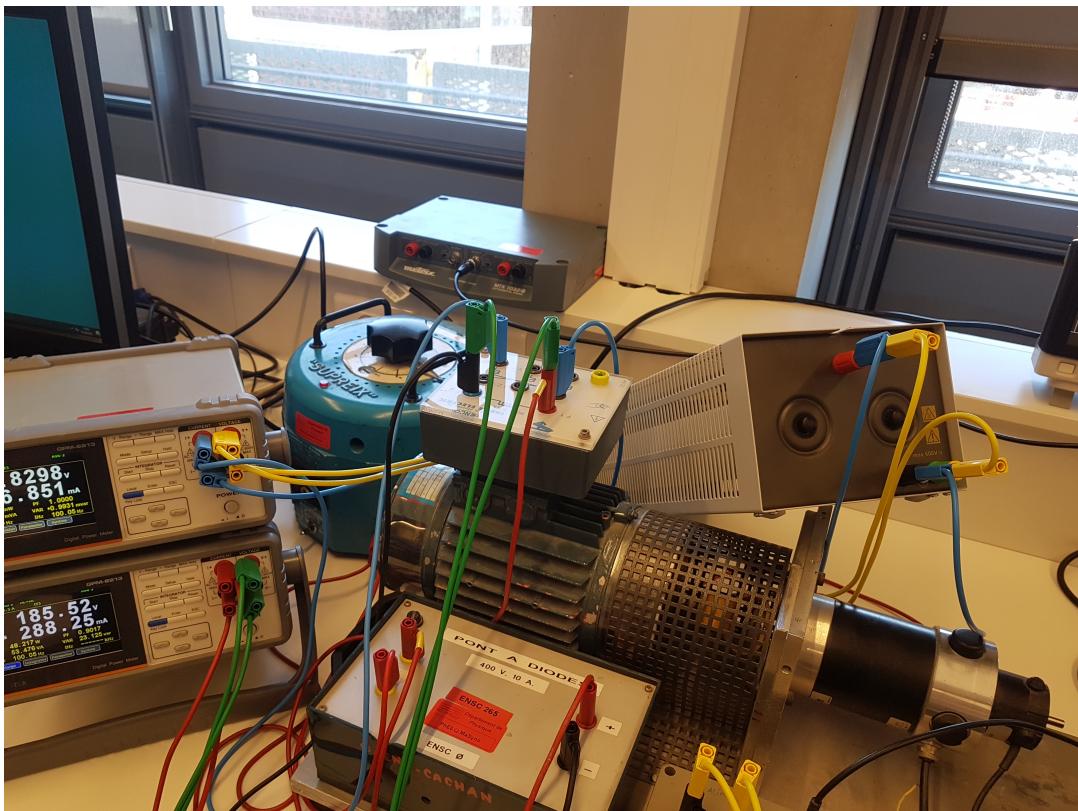


FIGURE 5 – Montage en charge.

## Notes des révisions :