


Remarque : Regarder dans les TP d'élec de l'année aussi.

1) Montage :

• matériel :

- plaque (gros trous) RLC.
- résistances, condensateurs et inductance
- GBF
- oscilloscope
- RLC-mètre

• montage :

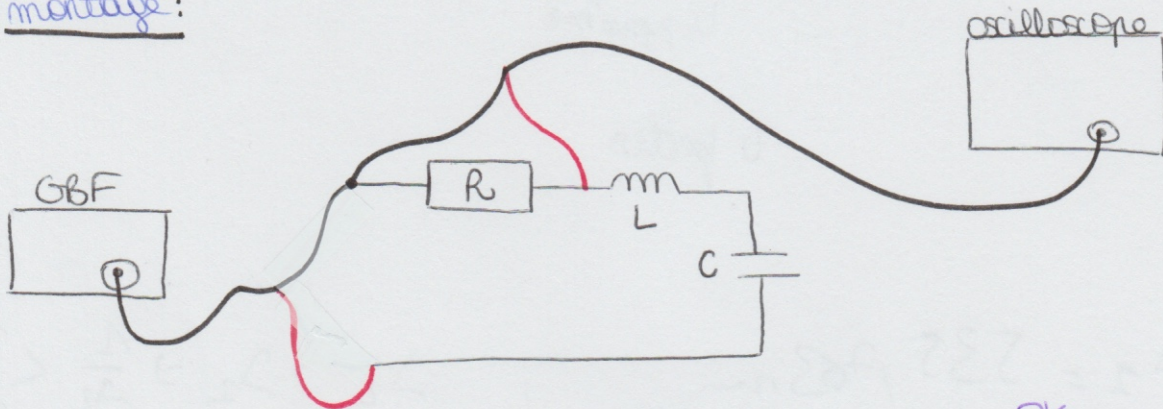

OK pour les masses?

2) Mesures qui peuvent être faites :

→ on peut mesurer la fréquence de résonance f_0 . à l'oscilloscope?

→ on peut mesurer le facteur de qualité et le tracer en fonction de $\frac{1}{R}$.
quelle est la meilleure manière de faire?